


Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Arquitectura del computador II
Sección 01
Catedrático: Jefferson Esquivel

LABORATORIO 2

Andres Sebastian Gálvez Arriaza
Carné: 1024718

Guatemala, 10 de febrero de 2021

Simulación realizada:

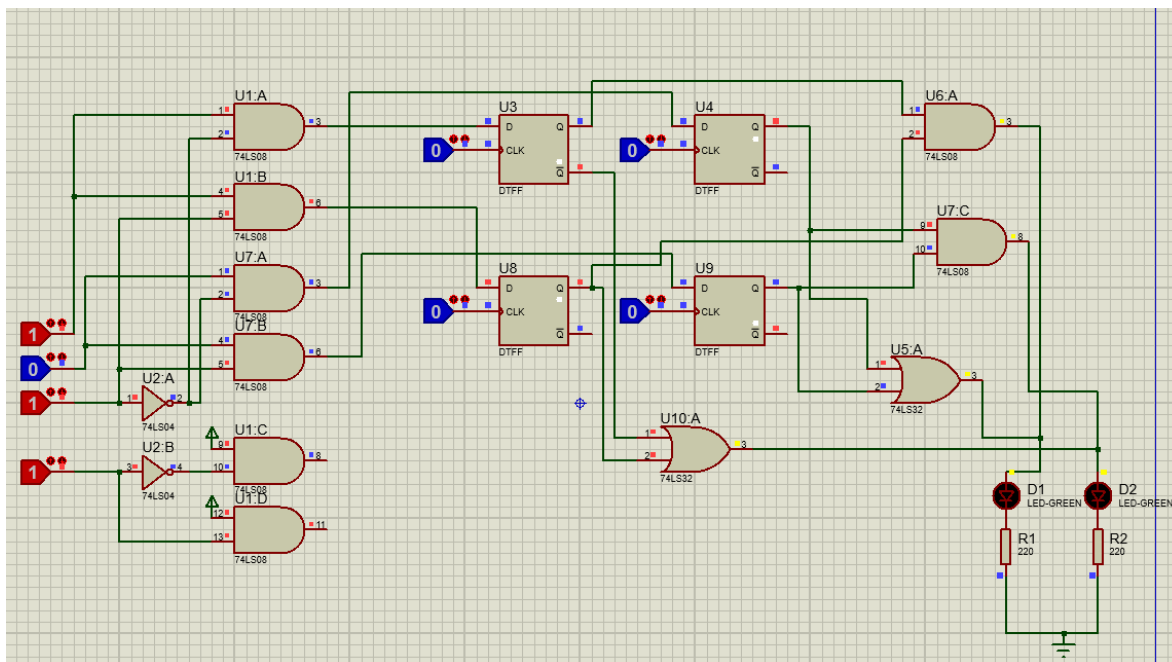

*Nota:

Las compuertas AND de abajo sirven para polarizar en el circuito físico los integrados que realizan las operaciones de AND y OR, según el selector.